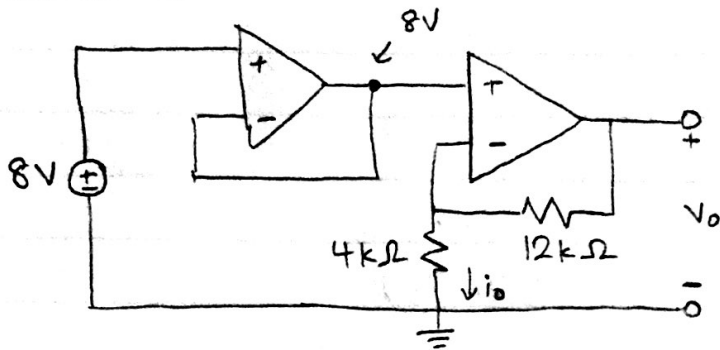


EE49 HW05

1.



$$V_1 = 8V$$

$$V_2 = 4k\Omega \cdot i_o = 8V$$


$$i_o = 2mA$$

$$8V = \frac{4k\Omega}{4k\Omega + 12k\Omega} \cdot V_o \quad (\text{voltage divider})$$


$$8V = \frac{1}{4} \cdot V_o$$

$$V_o = 32V$$

2.

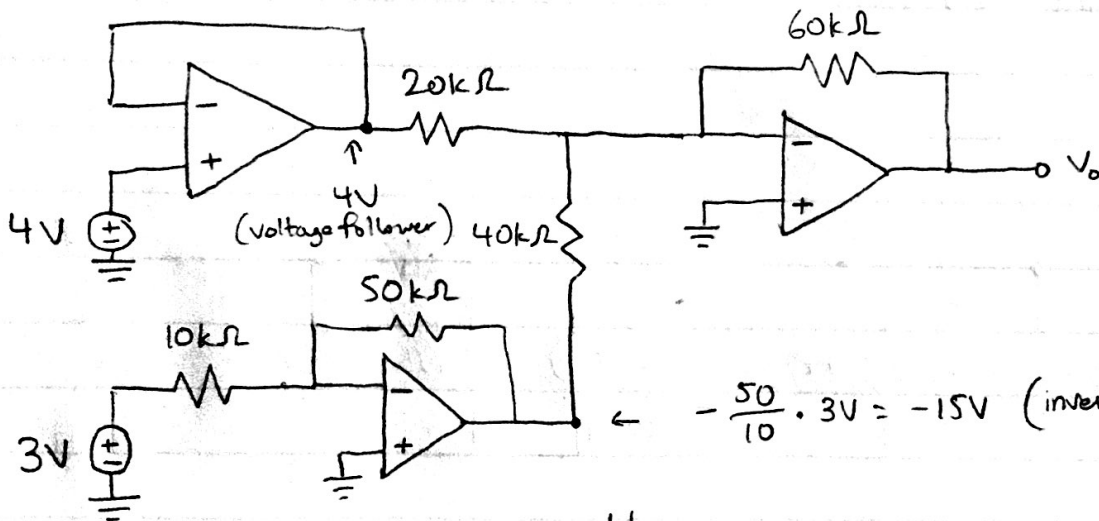
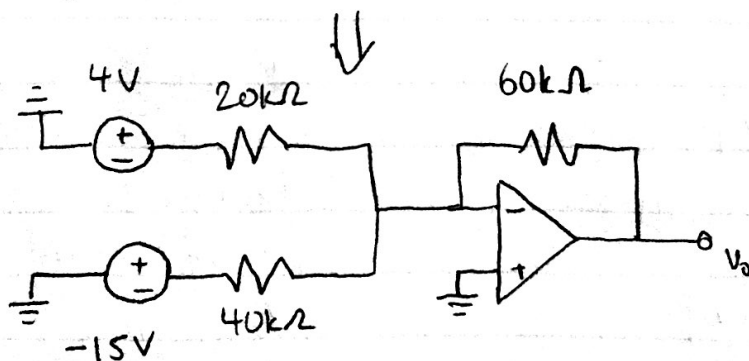
$$- \frac{50}{10} \cdot 3V = -15V \quad (\text{inverting amplifier})$$



Summing amplifier

$$V_o = - \left(\frac{60k\Omega}{20k\Omega} \cdot 4V + \frac{60k\Omega}{40k\Omega} \cdot -15V \right)$$

$$= - (12V + -22.5V) = - (-10.5V) = 10.5V$$

HW05

3. $i(t) = 50 \sin 120\pi t \text{ mA}$

$$v = \frac{1}{C} \int_0^t i \, dt + v(0)$$



$$v(t) = \frac{1}{10^{-4}} \int_0^t 50 \sin 120\pi t \cdot 10^{-3} \, dt$$

$$v(t) = -\frac{500}{120\pi} (\cos 120\pi t - 1)$$

$$v(t) = -\frac{25}{6\pi} (\cos 120\pi t - 1)$$

$$\begin{aligned} & \overset{2\text{ms}}{v(0.002)} \\ &= -\frac{25}{6\pi} (0.7289 - 1) \\ &= 0.3595 \text{ V} \\ &= \boxed{359.5 \text{ mV}} \end{aligned}$$

4.

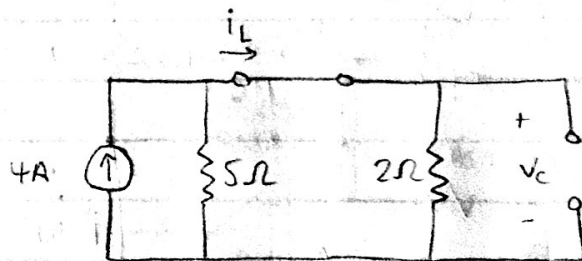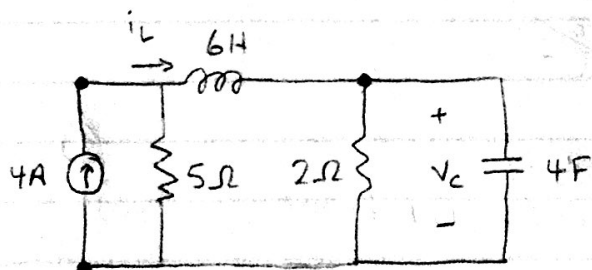

$$\boxed{i_L = 2.857 \text{ A}}$$

$$v_c = 2\Omega \cdot i_L = \boxed{5.714 \text{ V}}$$

$$W_C = \frac{1}{2} C v_c^2 = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 5.714^2$$

$$= \boxed{65.306 \text{ J}}$$

$$W_L = \frac{1}{2} L i_L^2 = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 2.857^2$$

$$= \boxed{24.490 \text{ J}}$$

$$i_L + i_{\text{rest}} = 4 \text{ A}$$

$$5\Omega \cdot i_{\text{rest}} = 2\Omega \cdot i_L$$

$$i_{\text{rest}} = \frac{2}{5} i_L$$


$$i_L + \frac{2}{5} i_L = 4 \text{ A}$$

$$\frac{7}{5} i_L = 4 \text{ A}$$

$$i_L = \frac{20}{7} \text{ A}$$

HW05

5.

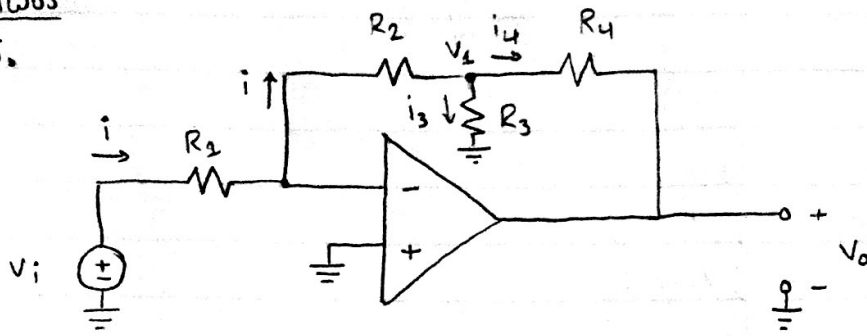

$$V_o = -693V_i \quad (\text{Let } V_i = 1V)$$

$$V_1 = V_i - iR_1 - iR_2 \quad - \text{ohm's law}$$

$$V_1 = i_3 R_3 \quad - \text{ohm's law}$$

$$V_1 = i_4 R_4 + V_o \quad - \text{ohm's law}$$

$$V_1 = \frac{R_3}{R_3 + R_4} \cdot V_o \quad - \text{voltage divider}$$

$$i = i_3 + i_4 \quad - \text{KCL}$$

$$i_3 = \frac{V_1}{R_3} = \frac{1}{5} V_1$$

$$i_4 = \frac{V_1 - V_o}{R_4} = \frac{1}{R_2} (V_1 - V_o)$$

$$i = \frac{1}{5} V_1 - \frac{1}{R_2} (V_1 - V_o)$$

$$V_1 = V_i - 5 \left(\frac{1}{5} V_1 - \frac{1}{R_2} (V_1 - V_o) \right) - R_2 \left(\frac{1}{5} V_1 - \frac{1}{R_2} (V_1 - V_o) \right)$$

$$= 1 - V_1 + \frac{5}{R_2} (V_1 - V_o) - \frac{R_2}{5} V_1 + (V_1 - V_o)$$

$$= 694 - \frac{R_2}{5} V_1 + \frac{5}{R_2} (V_1 - 693)$$

$$V_1 R_2 = -\frac{1}{5} V_1 R_2^2 + 694 R_2 + 5 V_1 - 3465$$

From voltage divider

$$V_1 = \frac{5}{5 + R_2} \cdot -693 = -\frac{3465}{5 + R_2}$$

$$\frac{-3465}{5 + R_2} \cdot R_2 = -\frac{1}{5} \cdot \frac{-3465}{5 + R_2} \cdot R_2^2 + 694 R_2 + 5 \cdot \frac{-3465}{5 + R_2} - 3465$$

$$-3465 R_2 = 693 R_2^2 + 694 R_2 (5 + R_2) - 17325 - 3465 (5 + R_2)$$

$$693 R_2^2 + 3470 R_2 + 694 R_2^2 - 17325 - 17325 - 3465 R_2 + 3465 R_2 = 0$$


$$1387 R_2^2 + 3470 R_2 - 34650 = 0$$

$$R_2 = \frac{5(\sqrt{2042791} - 347)}{1387} = 3.9 \Omega$$

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{3.9}{5} = \boxed{0.78}$$

HW05

6.

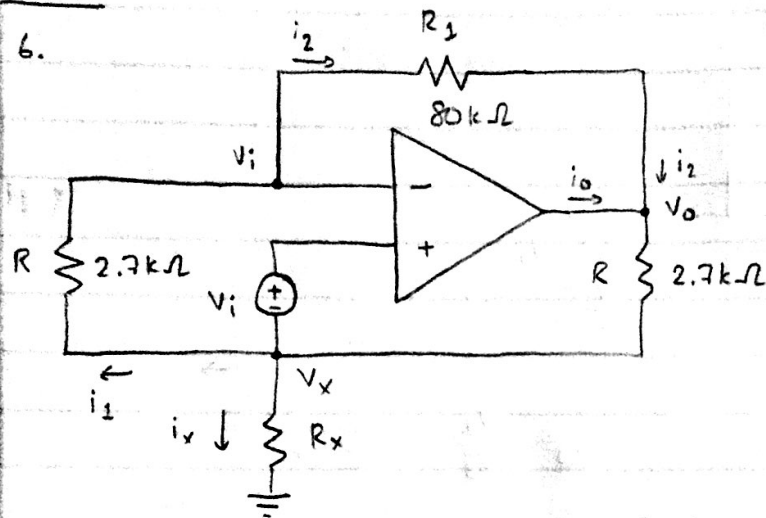


$$i_2 + i_o = i_x + i_1$$

$$V_x = -i_x R_x$$

$$i_1 = i_2$$

$$i_o = i_x$$

7.

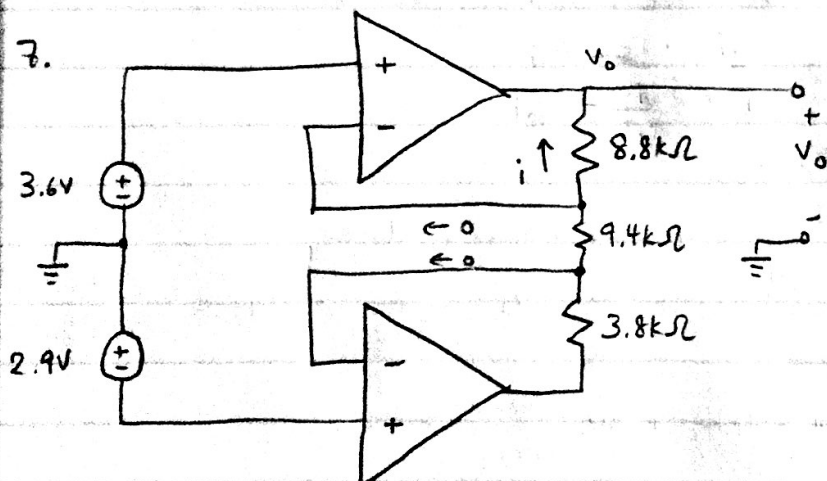


$$i = \frac{2.9V - 3.6V}{9.4k\Omega} =$$

$$V_o = 8.8k\Omega \cdot i = \boxed{-0.66V}$$

HW05

8)

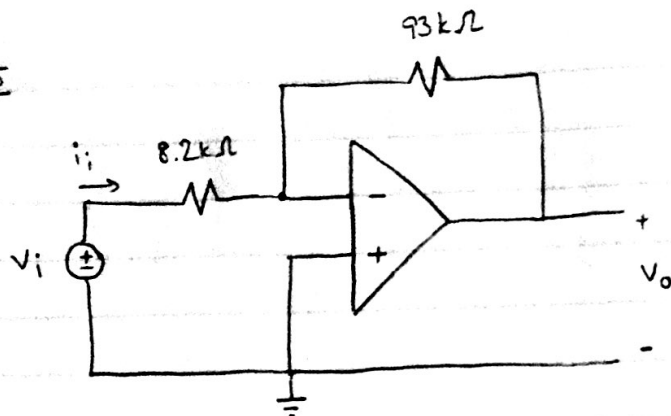

$$v_o = - \frac{93}{8.2} v_i$$

$$v_i - i_i \cdot (8.2 + 93) - v_o = 0$$

$$v_i - 101.2 i_i + \frac{93}{8.2} v_i = 0$$

$$R_i = 8.2 \Omega$$

$$12.34 v_i = 101.2 i_i \rightarrow \frac{v_i}{i_i} = \frac{101.2}{12.34} = 8.2$$

9)

$$E_{init} = \frac{1}{2} C \cdot v^2$$

$$E_{remaining} / E_{init} = 9/16$$

$$E_{remaining} = \frac{1}{2} C \cdot \left(\frac{3}{4} v\right)^2$$


$$r = \frac{9}{16}$$

10) $F = qE = q \frac{V}{d}$

$$= 6.6 \text{ nF} \cdot \frac{74 \text{ V}}{83 \mu\text{m}}$$

$$= 5.88 \cdot 10^{-3} \text{ N}$$

11.

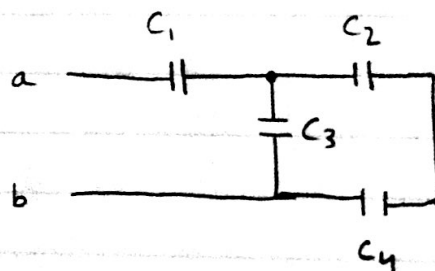

$$\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_3 + \frac{1}{\frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_4}}}$$

$$C_{eq} = 1.244$$