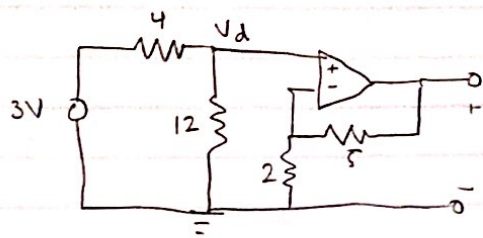


6.



voltage divider $V_d = \frac{12}{12+4} \cdot 3V = \frac{12}{16} = \frac{9}{4} V$

non-inv amp $V_o = V_d \left(1 + \frac{5}{2}\right) = \frac{7}{2} \cdot \frac{9}{4} V = \boxed{\frac{63}{8} V}$

7.

$$V_o = \frac{R_2}{R_1} \left(1 + \frac{2R_3}{R_4}\right) (V_2 - V_1)$$

$$= \frac{55k\Omega}{20k\Omega} (1 + 0) (8.01 - 800)$$

$$= 2.75 \cdot 1 \cdot .01 = \frac{.0275V}{1k\Omega} = \boxed{27.5 \mu A}$$

4. a) $i = x \cdot 10^{-5} \text{ tons}$

0 tons $R(0) = \boxed{1k\Omega}$

$$R(10) = (1 + 20 \cdot 10^{-5}) \cdot 1k\Omega$$

$$= \boxed{1.0002k\Omega}$$

$$R(50) = (1 + 100 \cdot 10^{-5}) \cdot 1k\Omega$$

$$= \boxed{1.001k\Omega}$$

$$R(100) = (1 + 200 \cdot 10^{-5}) \cdot 1k\Omega$$

$$= \boxed{1.002k\Omega}$$

b) 0 - $V_x = 1.65V$

10 - $V_x = 1.65V$

50 - $V_x = 1.65V$

100 - $V_x = 1.651V$

c) 0 - $V_x = 0$

10 - $V_x = .00016$

50 - $V_x = .00092$

100 - $V_x = .0016$

d) $\frac{V_y}{V_x} = \frac{3V}{.0016V} = \boxed{1875 \times \text{gain}}$

e) $D_0 = 4096 \cdot \frac{1.5375V}{3.3V} = \boxed{1905.36}$

$D_0 = 4096 \cdot \frac{1.5375V}{3V} = \boxed{2091.2}$

use builtin, stays constant !!

HW4

1. a) $\boxed{1 \text{ bit}}$
 b) $\lceil \log_2 64 \rceil = \boxed{6 \text{ bits}}$
 c) $\lceil \log_2 100 \rceil = \boxed{7 \text{ bits}}$
 d) $0\text{V} - 5000\text{mV} \rightarrow \log_2 5000 = \boxed{13 \text{ bits}}$

2. a) $3.75\text{V} - 6\text{V}$
 b) $90\text{mA} - 110\text{mA}$
 c) 80°C

3. a) $I_{R_1} = 0.00999998$ 0.02999994
 $I_{R_2} = 0.01999996$

$$b) R_{\text{Tot}} = \frac{1}{\frac{1}{501\Omega} + \frac{1}{250\Omega}} = 166.78 \quad R_{\text{Tot}} = \frac{1}{\frac{1}{500} + \frac{1}{251}} =$$

$$I_{\text{Tot}} = 0.02997961386$$

$$\boxed{I_{R_1} = 0.00999932}$$

$$I_{\text{Tot}} = 0.0299204117$$

$$\boxed{I_{R_2} = 0.0199969}$$

- c) 0.066% for I_{R_1}
 $.26\%$ for I_{R_2}

d) The resistance is negligible as the measured resistors are all very low resistance.

$$5. \quad \frac{120}{5} \cdot 30\text{mV} = 24 \cdot 30\text{mV} = \boxed{-7.2\text{V}} \quad 30\text{mV}/5\text{k}\Omega = \boxed{6\mu\text{A}}$$

$$8. \quad \boxed{\frac{R_2}{R_1}} \text{ ideal op-amp}$$