

Prelab 5

2.2

$$\text{Resistance A-B} = \frac{1}{\frac{1}{R_1+R_2} + \frac{1}{R_3+R_4}} = \frac{1}{\frac{1}{2R} + \frac{1}{2R}} = \boxed{R}$$

$$\text{Resistance A-C} = \frac{1}{\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_1+R_2+R_4}} = \frac{1}{\frac{1}{R} + \frac{1}{3R}} = \frac{1}{\frac{4}{3R}} = \boxed{\frac{3}{4}R}$$

ΔV

$$R_1 = R_4 = (1 + \varepsilon \cdot GF) \cdot R$$

$$R_2 = R_3 = (1 - \varepsilon \cdot GF) \cdot R$$

$$R_{AB} = \frac{1}{\frac{1}{R_1+R_2} + \frac{1}{R_3+R_4}} = \frac{1}{\frac{1}{2R} + \frac{1}{2R}} = R$$

$$I_{\text{cell}} = V_s / R$$

$$V_{AD} = (1 + \varepsilon \cdot GF) \cdot R \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{V_s}{R} = \frac{1}{2} (1 + \varepsilon \cdot GF) \cdot V_s$$

$$V_{AC} = (1 - \varepsilon \cdot GF) \cdot R \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{V_s}{R} = \frac{1}{2} (1 - \varepsilon \cdot GF) \cdot V_s$$

$$\begin{aligned} \Delta V &= V_{AD} - V_{AC} = \frac{1}{2} (1 + \varepsilon \cdot GF) V_s - \frac{1}{2} (1 - \varepsilon \cdot GF) \cdot V_s \\ &= \frac{1}{2} (2\varepsilon \cdot GF) V_s = \boxed{\varepsilon \cdot GF \cdot V_s} = \Delta V \end{aligned}$$

2.3

$$\frac{2^{12} - 1}{3.3V} = \frac{x}{3mV}$$

$$\frac{3300mV}{4095} \cdot 1 = x mV = 0.806 mV$$

$$\frac{4095}{3300mV} \cdot 3mV = x$$

$$\frac{0.806mV}{3mV} = \frac{y}{1000g}$$

$$x = \frac{4095}{1100} \approx \boxed{4} \text{ ADC output}$$

$$y = \boxed{268.62g} \text{ Resolution}$$

2.3 cont

$$V_{\min} = 0V + 0.95V = \boxed{0.95V}$$

$$V_{\max} = 3.3V - 0.9V = \boxed{2.4V}$$

$$\min = \max(0.95V, 100mV) = \boxed{0.95V}$$

$$\max = \min(2.4V, 1.8V) = \boxed{1.8V}$$

Weight	Amplifier V_{out}
0kg	$V_{0kg} = \boxed{1.15V}$
1kg	$V_{1kg} = \boxed{1.6V}$

$$G = 1.6V / 3mV = 1600mV / 3mV = \boxed{533.3}$$

$$RG = 5 + \frac{80k\Omega}{R_G}$$

$$533.3 - 5 = \frac{80k\Omega}{R_G}$$

$$R_G = \frac{80k\Omega}{533.3 - 5} = \boxed{151.43\Omega}$$

Diagram

